



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR XLR-8

ALUNOS:

Lucas Bessa Façanha Pereira – 2019005103

Rafael Nóbrega de Lima – 2019037555

**Maio de 2021
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR XLR-8

**Maio de 2021
Boa Vista/Roraima**

Resumo

O projeto aborda a elaboração e implementação do processador RISC (Reduced Instruction Set Computer) XLR-8 monociclo de 8 bits baseado na arquitetura do processador MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages). Este relatório abordará as descrições de todos os componentes básicos para o bom funcionamento do processador, tabelas exemplificando as instruções suportadas e mostrará todos os testes realizados durante a implementação. Toda a execução do projeto, incluindo imagens e testes gerados, ocorreu através da utilização da ferramenta Quatus Prime Lite da Intel Corporation e da linguagem de descrição de hardware VHDL.

Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações do Quartus	7
Figura 2 - RTL VIEWER da ULA	10
Figura 3 - RTL VIEWER do Banco de Registradores.....	11
Figura 4 - tempo de mudança de estado no clock.....	12
Figura 5 - RTL VIEWER da memória de dados.....	13
Figura 6 - RTL VIEWER da Memória Rom.....	14
Figura 7 - RTL VIEWER do Program Counter (PC).	14
Figura 8 - RTL VIEWER do somador do PC.....	15
Figura 9 - RTL VIEWER do Multiplexador 2x1.	15
Figura 10 - RTL VIEWER da porta and	15
Figura 11 - Representação do datapath feito com draw.io	17
Figura 12 - RTL VIEWER do processador	18
Figura 13 - Teste de Fatorial 1 utilizando waveforms	19
Figura 14 - Teste de Fatorial 2 utilizando waveforms	20
Figura 15 - Teste de Fibonacci 1 utilizando waveforms	20
Figura 16 - Teste de Fibonacci 2 utilizando waveforms	21
Figura 17 - Teste de Fibonacci 3 utilizando waveforms	21

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Divisão de bits para instruções do tipo R em binário.....	8
Tabela 2 - Instrução Omni do tipo R	8
Tabela 3 - Divisão de bits para instruções do tipo I em binário.....	8
Tabela 4 - Instrução Omni do tipo I.....	8
Tabela 5 - Divisão de bits para instruções do tipo J em binário.....	8
Tabela 6 - Instrução Omni do tipo J	8
Tabela 7 - Descrição das instruções do processador XRL-8.....	9
Tabela 8 - Flags de controle da Unidade de Controle	13
Tabela 9 - Teste de cálculo do Fatorial.....	19
Tabela 10 - Teste de cálculo dos valores da Sequência Fibonacci	20

Sumário

Sumário

Especificação	7
Plataforma de desenvolvimento	7
Conjunto de instruções	7
Descrição do Hardware	9
ULA ou ALU.....	9
Banco de Registradores.....	10
Clock	11
Unidade de Controle	12
Memória de dados	13
Memória de instruções	14
PC (Program Counter)	14
Somador PC.....	14
Multiplexador 2x1	15
Porta And.....	15
Datapath.....	17
Simulações e Testes	19
Considerações Finais	22

Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador XLR-8, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador XLR-8 foi utilizado a IDE:

Flow Status	Successful - Thu May 13 15:56:05 2021
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	Processador
Top-level Entity Name	processador
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	40
Total pins	72
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0
Total DSP Blocks	1
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

Figura 1 - Especificações do Quartus

Conjunto de instruções

O processador XLR-8 possui 4 registradores: \$s0, \$s1, \$s2, \$s3. Assim como 15 formatos de instruções de 8 bits cada. Primariamente, as instruções deste processador seguem um padrão de divisão de bits por blocos de funcionalidade, desta maneira cada bloco realiza uma função específica no barramento do processador:

- **Opcode:** bloco destinado para representar as operações básicas que serão executadas no processador, comumente chamado de código de operação;
- **Reg1:** representa o registrador que contém o primeiro operando fonte, e, em alguns tipos de instruções, como as do tipo R, é o registrador de destino;
- **Reg2:** representa o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Formato padrão de instruções que realizam operações aritméticas e/ou lógicas entre os registradores.

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcode	Reg1	Reg2

Tabela 1 - Divisão de bits para instruções do tipo R em binário

Formato para escrita em baixo nível:

Operação,	operando1	operando2.
------------------	-----------	------------

Tabela 2 - Instrução Omni do tipo R

- **Formato do tipo I:** Formato padrão de instruções que realizam operações em memória.

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcode	Reg1	Endereço/ constante

Tabela 3 - Divisão de bits para instruções do tipo I em binário

Formato para escrita em baixo nível:

Operação,	operando1	Endereço/constante
------------------	-----------	--------------------

Tabela 4 - Instrução Omni do tipo I

- **Formato do tipo J:** Formato padrão de instruções que realizam operações de salto.

Formato para escrita em código binário:

4bits	2 bits
7-4	3-0
Opcode	Endereço

Tabela 5 - Divisão de bits para instruções do tipo J em binário

Formato para escrita em baixo nível:

Operação.	endereço de salto
------------------	-------------------

Tabela 6 - Instrução Omni do tipo J

Visão geral das instruções do Processador XLR-8:

Como o processador XLR-8 é do tipo RISC 8 bits, a seleção de bits foi realizada estrategicamente e de forma abranger uma quantidade reduzida, porém primordial de instruções para o devido funcionamento do processador. A linguagem suportada pelo processador é chamada de Omni e esta suporta até 2^8 (número de bits do opcode) - 1 instruções.

Instrução	Tipo	Opcode	Sintaxe	Registradores
Add	R	(0000)	Add \$s0,\$s1	2
Sub	R	(0001)	Sub \$s0,\$s1	2
Lw	I	(0010)	Lw \$s0, address	2
Sw	I	(0011)	Sw \$s0,address	2
J	J	(0100)	J address	0
Beq	J	(0101)	Beq address	0
Bne	J	(0110)	Bne address	0
Addi	R	(0111)	Addi \$s0,valor	1
mul	R	(1000)	Mul \$s0,\$s1	2
And	R	(1001)	And \$s0,\$s1	2
Or	R	(1010)	Or \$s0,\$s1	2
Not	R	(1011)	Not \$s0	1
Li	R	(1100)	Li \$s0,value	2
Move	R	(1101)	Move \$s0,\$s1	2
JumpC	R	(1110)	JumpC \$s0,\$s1	2

Tabela 7 - Descrição das instruções do processador XLR-8

Descrição do Hardware

ULA ou ALU

A ULA também conhecida como Unidade Lógica e aritmética (ou em Inglês Arithmetic Logic Unit), é um dispositivo que realiza operações lógicas e aritméticas com os valores passados na entrada. No processador XLR-8, este componente possui 3 entradas e 3 saídas entre elas:

- **Entrada 1:** Que recebe uma trilha de 8 bits vinda do banco de registradores.
- **Entrada 2:** Recebe uma trilha também de 8 bits vinda de um multiplexador.
- **AluOp:** Flag de controle da Unidade de Controle, que indica ao componente qual operação deve ser realizada.
- **Zero:** Flag da ULA que retorna para o barramento o sinal alto “1” toda vez que ocorrer um salto condicional. Desta maneira o sinal da flag “ZERO” em conjunto com o sinal da Unidade de controle “Branch” irão

selecionar a trilha correta para que ocorra ou não o salto na memória de instruções.

- **Resultado:** trilha de 8 bits que passará para o barramento o resultado das operações realizadas na ULA.
- **Overflow:** Flag que indica ao barramento se houve ou não um estouro de memória na execução da operação na ULA.

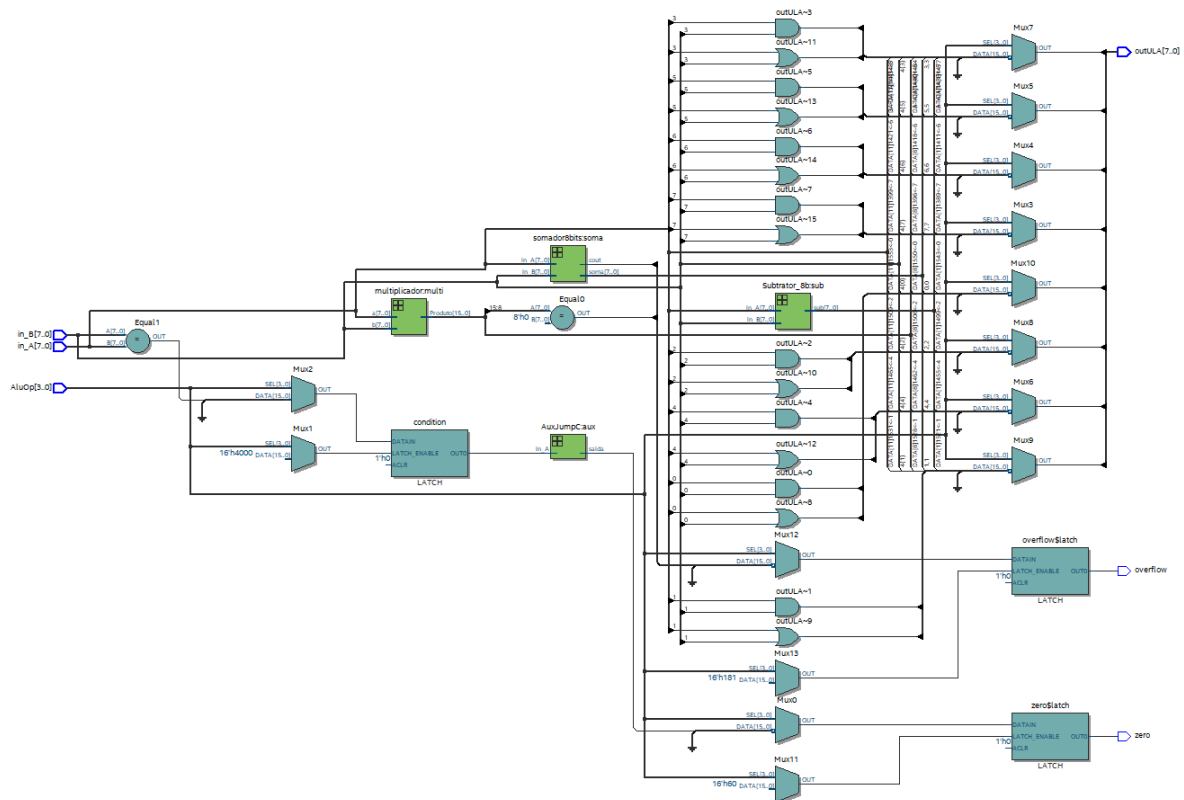


Figura 2 - RTL VIEWER da ULA

Banco de Registradores

É um componente composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de maneira organizada. Podem ser executadas operações de leitura dos dados anteriormente gravados e de escrita de dados para modificar as informações internas. Por ter essas capacidades é um dos componentes mais importantes para o fluxo de dados no processador. O banco de Registradores, possui 3 entradas de dados, 2 entradas de saída de dados e 1 entrada de sinal vindo da unidade de controle:

- Reg1: Entrada de 2 bits correspondente ao endereço do registrador que será acessado para a saída de dado 1 do componente.

- Reg2: Entrada de 2 bits correspondente ao endereço do registrador que será acessado para a saída de dado 2 do componente.
- Escrevedado: Entrada de 8 bits correspondente ao valor que será ou não armazenado em determinado registrador do banco. Em instruções do tipo R, o endereço do registrador que será guardado o valor é o que entra pela entrada Reg1. Além disso, o valor somente será guardado no processador se o clock estiver com valor alto.
- EscreveReg: Entrada de 1 bit vinda da Unidade de controle. Quando esta tiver valor alto “1”, o dado que entra em Escrevedado será guardado em determinado registrador.

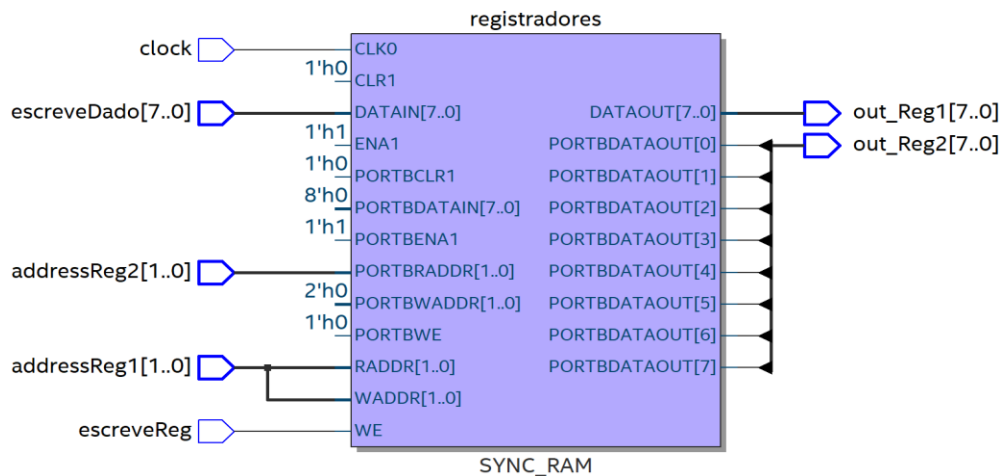


Figura 3 - RTL VIEWER do Banco de Registradores

Clock

É um temporizador que define no barramento quais componentes devem estar ativos ou inativos. O período de ciclo de clock do processador XRL-8 é de 10 ns e como o processador é monociclo, todas as instruções serão executadas em um único ciclo de clock

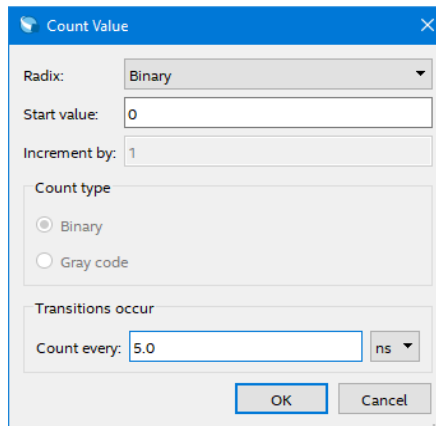


Figura 4 - tempo de mudança de estado no clock.

Unidade de Controle

Componente que terá função de controlar todo o fluxo de dados do barramento. A unidade possui uma trilha de 4 bits como valor de entrada, correspondente ao Opcode, e 8 flags de saída que desempenharão o controle do comportamento dos componentes para que determinados tipos de instruções ocorram de maneira esperada:

- **OrigAlu:** Flag que indica ao multiplexador se o valor da entrada da ULA virá do banco de registradores ou do extensor de sinal.
- **EscreveReg:** Utilizada para a escrita de dados no Banco de registradores. Quando ativa, um determinado dado é guardado em algum dos registradores.
- **EscreveMem:** Indica à memória de dados se um valor de entrada deve ou não ser guardado.
- **AluOp:** Flag vinda da unidade de controle onde será definida qual instrução será executada.
- **MemToReg:** Dependendo do sinal, determina qual valor será passado para guardar no Banco de Registradores.
- **LerMem:** Determina se o valor da memória de dados é passado para o barramento ou não.
- **Branch:** Dependendo da saída da Flag Zero, determina se um salto deverá ou não ser realizado.
- **Jump:** Uso exclusivo para a operação Jump, determina se um salto incondicional deve ou não ser realizado.

Funcionamento da Unidade de Controle								
Instruções	Orig Alu	Escreve Reg	Escreve Mem	Alu Op	Mem To Reg	Ler Mem	Branch	Jump
Add	0	1	0	0000	1	0	0	0
Sub	0	1	0	0001	1	0	0	0
Lw	X	1	0	0010	0	1	0	0
Sw	X	0	1	0011	1	0	0	0

J	X	0	0	0100	1	0	0	1
Beq	0	0	0	0101	1	0	1	0
Bne	0	0	0	0110	1	0	1	0
Addi	1	1	0	0111	1	0	0	0
Mul	0	1	0	1000	1	0	0	0
And	0	1	0	1001	1	0	0	0
Or	0	1	0	1010	1	0	0	0
Not	X	1	0	1011	1	0	0	0
Li	1	1	0	1100	1	0	0	0
Move	0	1	0	1101	1	0	0	0
JumpC	0	0	0	1110	1	0	1	0

Tabela 8 - Flags de controle da Unidade de Controle

Memória de dados

Componente Funcional utilizado para armazenar dados gerais através do endereçamento. Este componente pode armazenar até 2^8 (número de bits do processador) - 1 dados, valor equivalente a 255 espaços de 8 bits de armazenamento. Este componente, possui duas entradas de 8 bits, duas entradas de 1 bit e uma saída de 8 bits.

- In_data: Entrada de dado de 8 bits que será ou não guardado na memória de acordo com o valor da flag EscreveMem.
- Endereço: Entrada de 8 bits correspondente ao endereço em que será guardado o dado da entrada in_data.
- EscreveMem: Flag da Unidade de Controle que quando possuir valor alto fará com que o valor de in_data seja guardado no endereço selecionado. Este valor somente será guardado somente de o clock possuir valor alto.
- LerMem: Flag da Unidade de Controle que quando possuir valor alto fará com que o valor do Endereço passado vá para a saída da memória.
- Out_data: Saída de 8 bits da memória de dados.

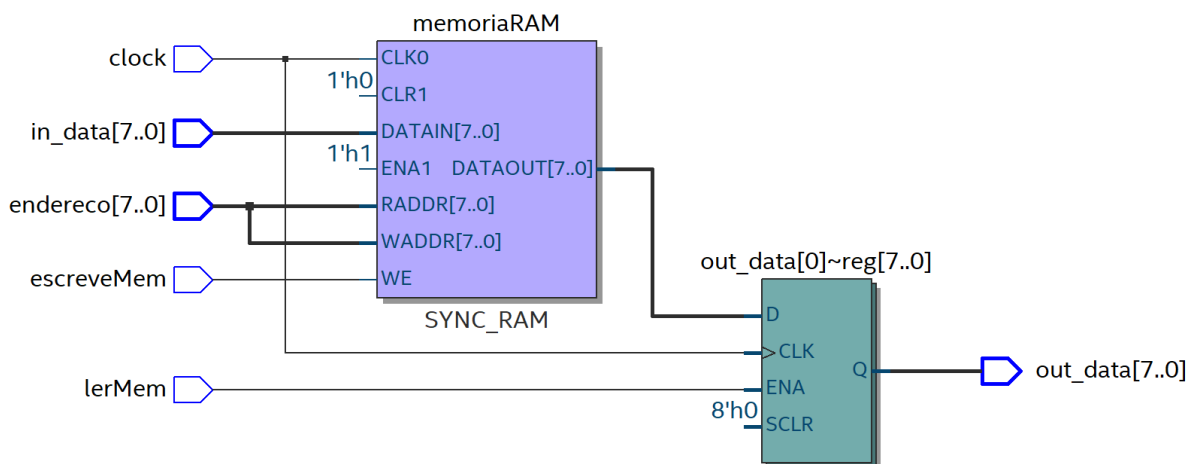


Figura 5 - RTL VIEWER da memória de dados

Memória de instruções

Componente do processador cuja principal função é alimentar o barramento com uma trilha de bits corresponde à instrução que será executada pelo processador.

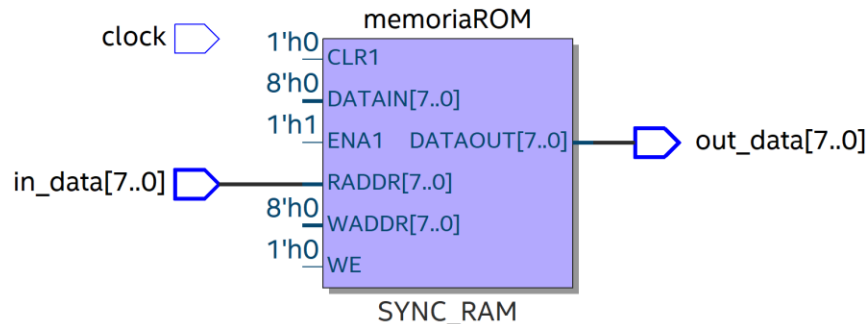


Figura 6 - RTL VIEWER da Memória Rom.

PC (Program Counter)

Componente do barramento cuja única função é passar uma trilha de bits para a memória de instruções correspondente aos endereços das instruções que serão executadas pelo processador.

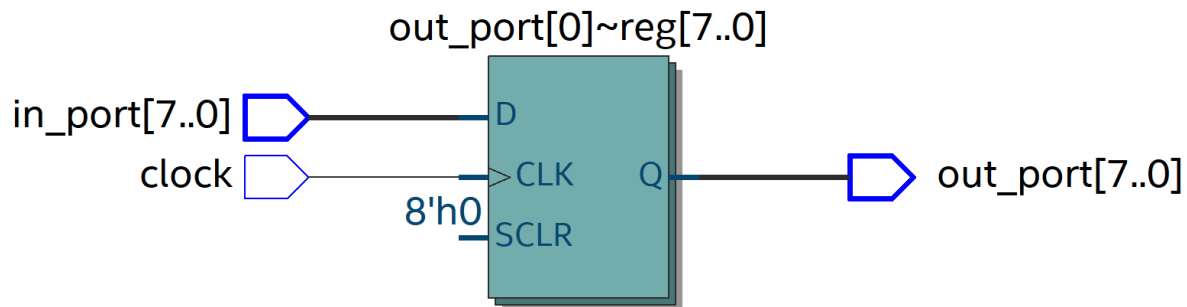


Figura 7 - RTL VIEWER do Program Counter (PC).

Somador PC

Componente que tem a função de incrementar o valor do PC e assim manter o fluxo de instruções no barramento. Possui uma entrada, correspondente à trilha de bits que vem da ULA e uma saída que corresponde a soma da trilha de entrada + 1, desta maneira o valor do PC vai aumentando constantemente até o fim da execução de todas as instruções da memória de instruções.

 


Figura 8 - RTL VIEWER do somador do PC

Multiplexador 2x1

Componente cuja função é realizar uma seleção de trilhas. O componente possui 3 entradas e 1 saída. As entradas A e B são trilhas de 8 bits e a entrada S é uma entrada de 1 bits que realizará a seleção de trilhas. Assim, caso o valor de S seja 0, A trilha A vai para a saída, caso contrário a trilha B vai para a saída.

 


Figura 9 - RTL VIEWER do Multiplexador 2x1.

Porta And

Porta lógica que retorna valor alto somente quando as duas entradas possuem valor alto. No caso do processador XLR-8, as duas entradas correspondem ao valor da flag “branch” e a saída Zero da ULA. Já a saída servirá como seletor de um multiplexador, assim quando a flag “branch” e a saída Zero da ULA possuírem valor alto, a porta and selecionará uma trilha de bits correspondente ao endereço de salto.

 


Figura 10 - RTL VIEWER da porta and

Datapath

Barramento do processador, circuito lógico que contém todos os componentes que fazem parte do processador XLR-8 e suas respectivas interligações.

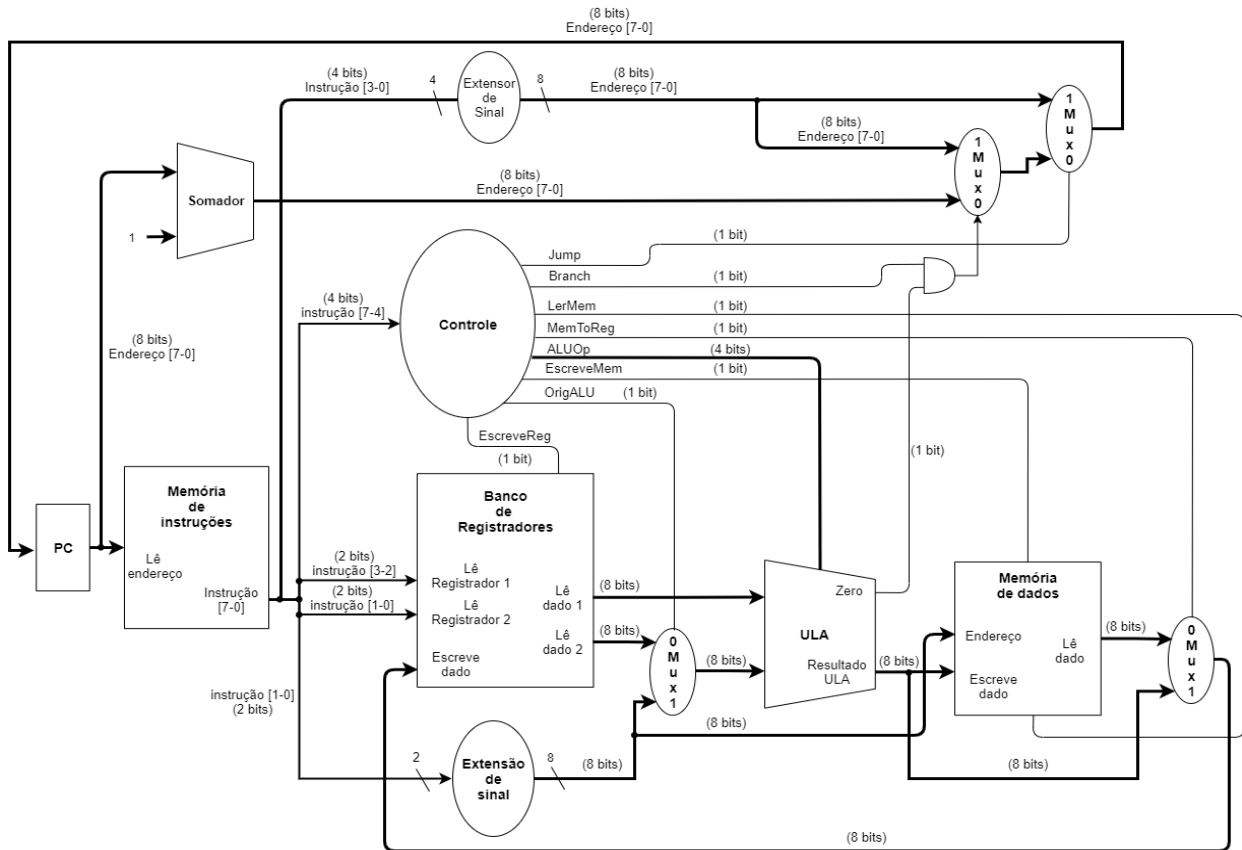


Figura 11 - Representação do datapath feito com draw.io

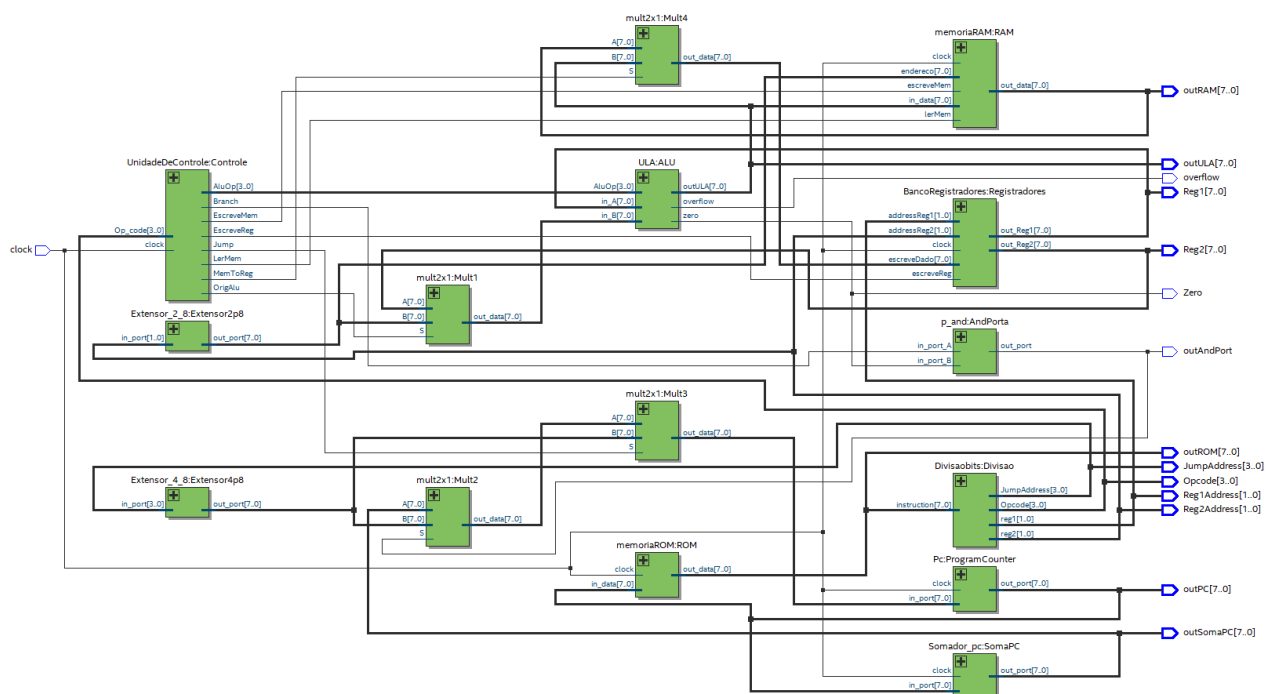


Figura 12 - RTL VIEWER do processador

Simulações e Testes

Aqui apresentamos, alguns testes realizados no Quartus Prime Lite, com o objetivo de testar o processador e seu comportamento através das instruções.

Endereço	Instrução (Omni)	Instrução (Binário)		
		Opcode	Reg1	Reg2
			Endereço	
0	Li \$s3, 3	1100	11	11
1	Addi \$s3, 2	0111	11	10
2	Li \$s0, 1	1100	00	01
3	Move \$s1, \$s0	1101	01	00
4	Mul \$s0, \$s1	1000	00	01
5	JumpC \$s1, \$s3	1110	01	11
6	Addi \$s1, 1	0111	01	01
7	Bne 4	0110	0100	

Tabela 9 - Teste de cálculo do Fatorial

 


Figura 13 - Teste de Fatorial 1 utilizando waveforms

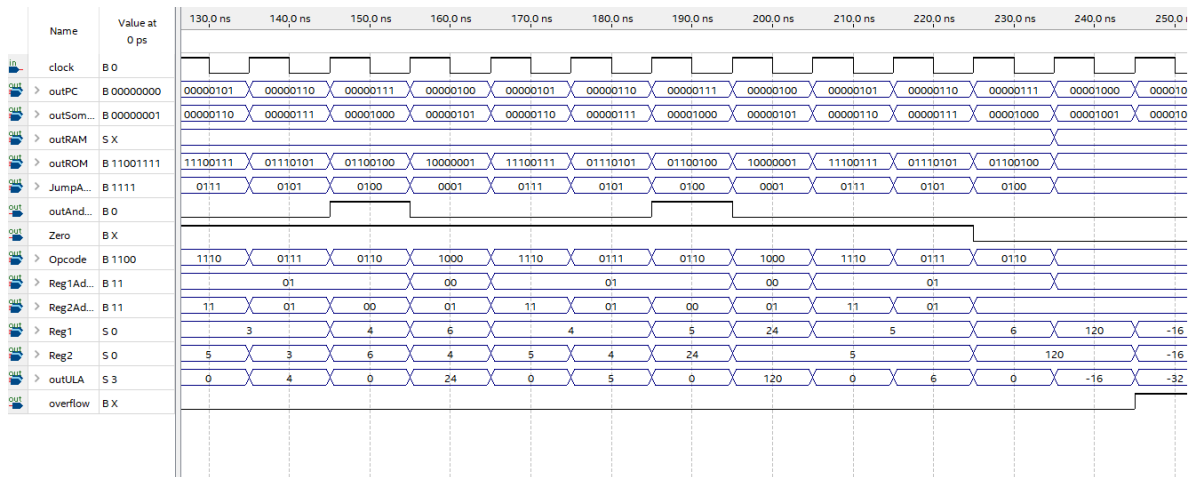


Figura 14 - Teste de Fatorial 2 utilizando waveforms

Endereço	Instrução (Omni)	Instrução (Binário)		
		Opcode	Reg1	Reg2
			Endereço	
0	Li \$s3, 3	1100	11	11
1	Mult \$s3, \$s3	1000	11	11
2	Addi \$s3, 1	0111	11	01
3	Li \$s2, 1	1100	10	01
4	Li \$s0, 1	1100	00	01
5	Move \$s1, \$s0	1101	01	00
6	Sw \$s1, 0	00110	01	00
7	Add \$s1, \$s0	0000	01	00
8	Lw \$s0, 0	0010	00	00
9	JumpC \$s3, \$s2	1110	11	10
10	Addi \$s2, 1	0111	10	01
11	Bne 6	0110	0110	

Tabela 10 - Teste de cálculo dos valores da Sequência Fibonacci

 


Figura 15 - Teste de Fibonacci 1 utilizando waveforms

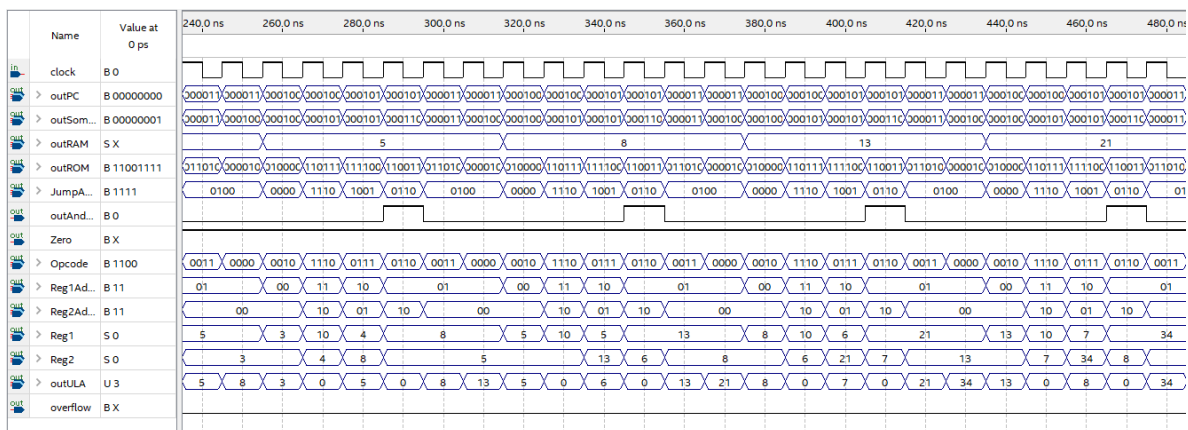


Figura 16 - Teste de Fibonacci 2 utilizando waveforms

 


Figura 17 - Teste de Fibonacci 3 utilizando waveforms

Considerações Finais

Esta foi a apresentação do funcionamento e das especificações do processador XLR-8 de 8 bits baseado na arquitetura do processador MIPS. O projeto se desenvolveu com várias limitações devido ao tipo de arquitetura, porém ainda é capaz de realizar variadas operações e funções.